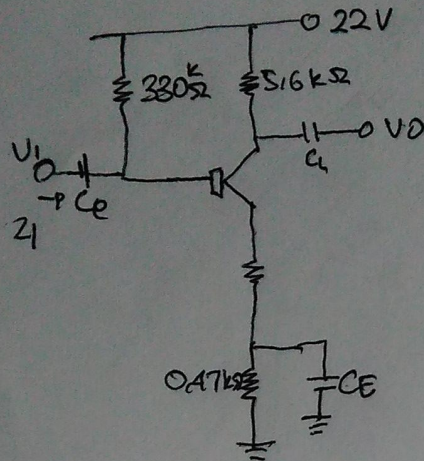


Tugas Elektronika Analog Dasar

10.



Diketahui :

$$R_B = 330 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 5.6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 22 \text{ V}$$

$$R_E = 1.2 + 0.47$$

$$= 1.67$$

$$\beta = 80$$

$$r_o = 40 \text{ k}\Omega$$

Ditanya :

- r_e
- Z_i dan A_V
- A_i

Jawab

a. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{25}$

$$= \frac{22 - 0.7}{330 \text{ k}\Omega}$$

$$= \frac{21.3}{330} = 64.54 \text{ }\mu\text{A}$$

b. $r_o \geq 10(R_C + R_E)$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10(5.6 \text{ k}\Omega + 1.67 \text{ k}\Omega)$$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 72.7 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = \beta r_e$$

$$= 80 \cdot 3.87 = 309.6 \text{ }\Omega$$

c. $A_i = -A_V \cdot \frac{Z_i}{R_C}$

$$= 3.3 \cdot \frac{309.6}{5.6 \times 10^3}$$

$$= \frac{1021.68 \times 10^{-3}}{5.6}$$

$$= 182.4 \times 10^{-3}$$

$$I_E = \beta \cdot I_B$$

$$= 80 \cdot 64.54 = 5163.2 \text{ }\mu\text{A} = 5.16 \text{ mA}$$

$$r_o = \frac{20 \text{ mV}}{I_E}$$

$$= \frac{20 \text{ mV}}{5.16 \text{ mA}} = 3.87 \text{ }\Omega$$

$$r_o \geq 10 R_C$$

$$40 \text{ k}\Omega \geq 10 \cdot 5.6 \text{ k}\Omega$$


$$40 \text{ k}\Omega \geq 56 \text{ k}\Omega$$

$$A_V = \frac{-R_C}{R_E}$$

$$= \frac{-5.6 \text{ k}\Omega}{1.67}$$

$$= -3.3$$

11.

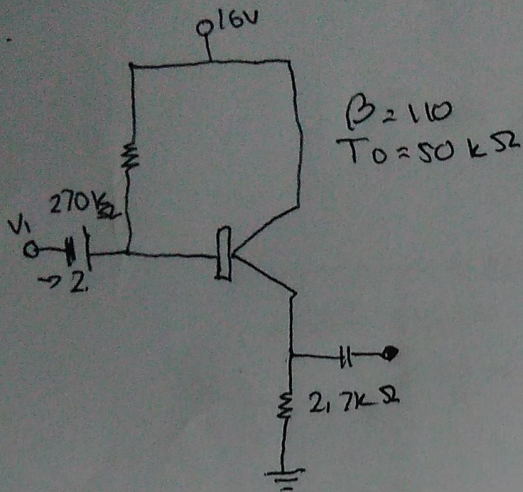

Diketahui : $R_B = 270k\Omega$
 $R_C = 2.7k\Omega$
 $V_{CC} = 16V$
 $\beta = 110$
 $R_E = 50k\Omega$

Ditanya : a. r_e , β_{re}
 b. Z_i
 c. A_v

Jawab

$$a. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{16 - 0.7}{270 + (110 + 1) \cdot 2.7k\Omega} = \frac{15.3}{569.7} = 26.85 \mu A$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 111 \cdot 26.85 \mu A = 2.980 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2.98 \text{ mA}} = 8.72 \Omega = 0.00872 k\Omega$$

$$\beta_{re} = 110 \cdot 8.72 = 959.2 \Omega = 0.959 k\Omega$$

$$b. Z_b = \beta_{re} + (\beta + 1)R_E = 0.959 + (110 + 1) \cdot 2.7k\Omega = 300.659 k\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_b = \frac{270k\Omega \cdot 300.659k\Omega}{270k\Omega + 300.659k\Omega} = 142 k\Omega$$

$$Z_o = R_E \parallel R_C = \frac{2.7k\Omega \cdot 0.00872k\Omega}{2.7k\Omega + 0.00872k\Omega} = 0.0023544 k\Omega = 2.3544 \Omega$$

$$c. A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{2.7k\Omega}{2.7k\Omega + 0.00872k\Omega} = \frac{2.7k\Omega}{2.70872k\Omega} = 0.99$$


$$A_{v1} = -\frac{\beta R_B}{\beta + 1}$$

$$= -\frac{110 \cdot 270k\Omega}{110 + 1}$$

$$= -\frac{29700k\Omega}{111}$$

$$= -267.57k\Omega$$

12.

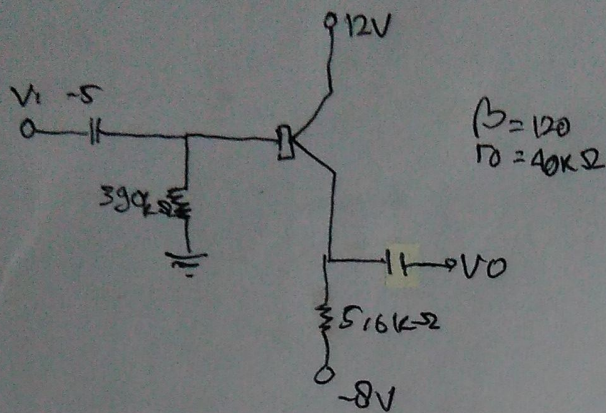

Diketahui: $R_C = 390$

$R_E = 5.6 k\Omega$

$V = 12V$

$\beta = 120$

$R_o = 40k\Omega$

Ditanya: a. Z_{i20}

b. A_v

c. No jika $V_i = 1mV$

Jawab

a. $Z_{i20} = R_C \parallel R_E$

$= 5.6 \parallel 167$

$= \frac{0.09352}{5.6167}$

$= 0.0616 k\Omega$

$Z_o = R_C = 390 k\Omega$

$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$

$= \frac{0 - 0.7}{5.6 k\Omega}$

$= 1.55 mA$

b. $A_v = -\frac{(R_C \parallel R_o)}{r_e}$

$= -\left(\frac{390 \parallel 400}{0.0167}\right)$

$= -\frac{36.27}{0.0167}$

$= -2172.3$

$r_e = \frac{26 mV}{I_E}$

$= \frac{26}{1.55}$


$= 16.7 \Omega$

c. $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$-2172.3 = \frac{V_o}{1 mV}$

$V_o = -2172.3 mV$

13.

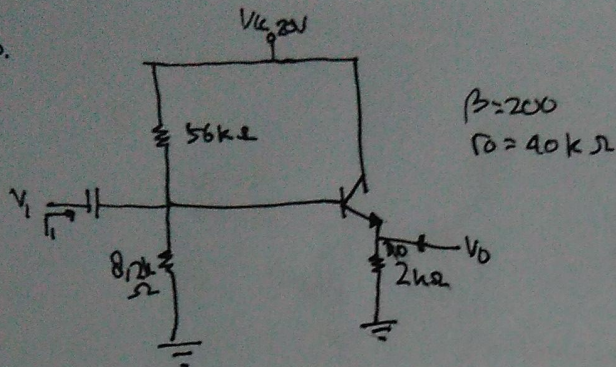

$R_{th} = R_B = 8,2k\Omega + 56k\Omega$
 $= 64,2k\Omega$
 $R_C = 2k\Omega$
 $\beta = 200$
 $r_o = 40k\Omega$
 $V_{CC} = 20V$

Ditanya a. I_B dan I_C
 b. r_e
 c. Z_i dan Z_o
 d. A_V dan A_i

Jawab:

a. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20 - 0,7}{64,2k\Omega} \approx 300,6 \mu A$

b. $r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$
 $= \frac{26 \text{ mV}}{60,42 \text{ mA}}$
 $= 0,43 \Omega$

$I_E = (\beta + 1) I_B$
 $= (200 + 1) 300,6 \mu A$
 $= 201 \cdot 300,6$
 $= 60420,6 \mu A = 60,42 \text{ mA}$

c. $B_{re} = 200 \cdot 0,43 = 88 \Omega = 0,088 k\Omega$


$Z_i = R_B \parallel B_{re}$
 $= 64,2 \parallel 0,088$
 $= \frac{5,5212}{64,286} = 0,085 k\Omega$

$Z_o = R_C \parallel r_e = 2 \parallel 0,43 \approx 3,90 \Omega$

d. $A_V = -\frac{R_C}{r_e}$
 $= -\frac{2k\Omega}{0,43 \Omega} = -4651$

$A_i = -A_V \frac{Z_i}{R_C}$
 $= +4651 \cdot \frac{0,085 k\Omega}{2 k\Omega}$
 $= 197,66$

1A.

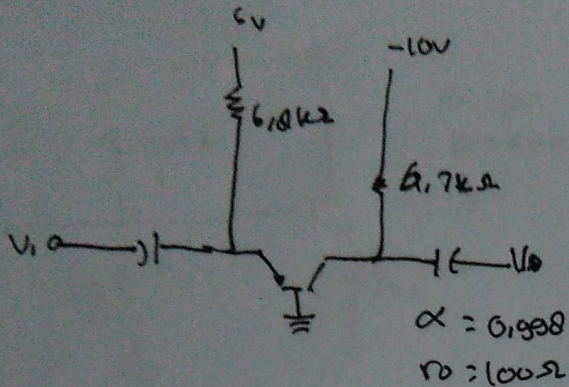

Diket: $R_E = 6.8\text{ k}\Omega$

$R_C = 4.7\text{ k}\Omega$

$V_{EE} = 6\text{ V}$

$V_C = -10\text{ V}$

Ditanya = a. R_E

b. Z_i dan Z_o

c. A_v dan A_i

$$a. I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{6\text{ V} - 0.7\text{ V}}{6.8\text{ k}\Omega} = \frac{5.3}{6.8} = 779.41\text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26\text{ mV}}{I_E} = \frac{26}{779.41} = 0.0333\Omega$$

$$b. Z_i = R_E \parallel r_e$$

$$= 6.8 \parallel 0.0333$$

$$= \frac{224.4}{68000.03}$$

$$= 0.033\Omega$$


$$Z_o = R_C = 4.7\text{ k}\Omega$$

$$c. A_v \cong \frac{R_C}{r_e} = \frac{4.7}{0.033} = 142.424$$

$$A_i = -0.998$$

$$= 1$$

15.

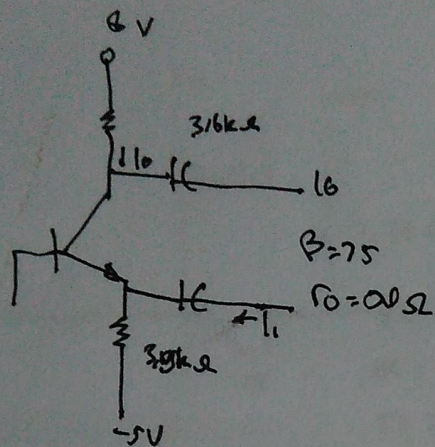

$R_{C1} = R_C = 3.6 \text{ k}\Omega$
 $R_E = 3.9 \text{ k}\Omega$
 $V_{CC} = 0 \text{ V}$
 $V_{EE} = -5 \text{ V}$

Ditanya a. A_v
 b. A_i

Jawab

a. $A_v = \frac{R_C}{r_e}$
 $= \frac{3.6 \text{ k}\Omega}{-17.80 \Omega}$
 $= -202.2$

$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$
 $= \frac{-5 - 0.7}{3.9 \text{ k}\Omega}$
 $= \frac{-5.7}{3.9} = 1.46 \text{ mA}$

$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$
 $= \frac{26 \text{ mV}}{1.46}$
 $= -17.80 \Omega$

b. $A_i = -1$